
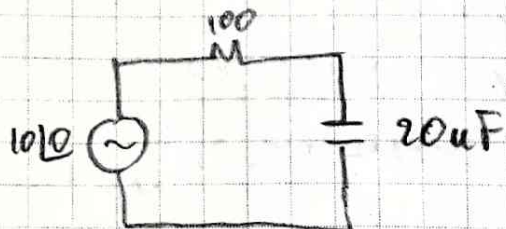


# caso 1

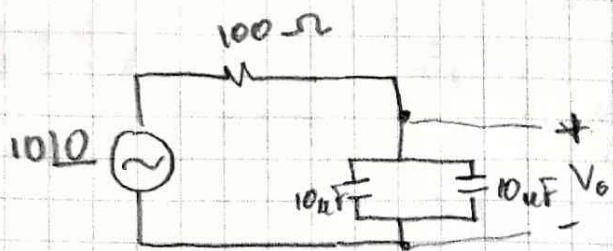

$F = 0$   
 10  
 50  
 100  
 500  
 1000

$$\begin{aligned}
 Hz &= 10 \\
 20 \mu F &\rightarrow 2.0 \times 10^{-5} \\
 \text{Capacitor} &\rightarrow \frac{1}{j\omega C}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \omega &= 2\pi F \\
 \omega &= 2\pi(10) \\
 \omega &= 20\pi
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{j(20\pi)(2.0 \times 10^{-5})} \\
 &= -795.77j
 \end{aligned}$$

$$F = 50 \text{ Hz}$$

$$\begin{aligned}
 \omega &= 2\pi F \\
 \omega &= 2\pi(50) \\
 \omega &= 100\pi
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{j(100\pi)(2.0 \times 10^{-5})} \\
 &= -159.15j
 \end{aligned}$$

$$F = 100 \text{ Hz}$$

$$\begin{aligned}
 \omega &= 2\pi F \\
 \omega &= 2\pi(100) \\
 \omega &= 200\pi
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{j(200\pi)(2.0 \times 10^{-5})} \\
 &= -79.57j //
 \end{aligned}$$

$$F = 500 \text{ Hz}$$

$$\omega = 1000\pi$$

$$= -15.92j$$

$$F = 1000 \text{ Hz}$$

$$\omega = 2000\pi$$


$$= -7.96j$$





Para hallar el voltaje pico  
se multipli por  $\sqrt{2}$   
porque me da el valor  
eficaz.

Divisor de voltaje.

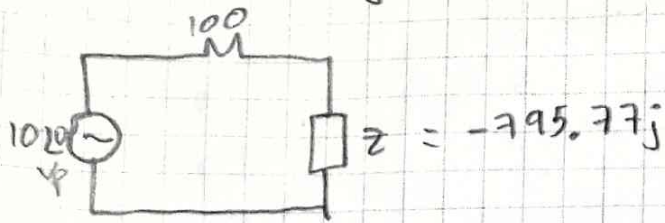

$$F = 10 \text{ Hz}$$

$$Z = -795.77j$$

$$V = \frac{-795.77j}{100 - 795.77j} \cdot 10 \angle 0$$

$$V = 9.84 - 1.23j$$

$$V = 9.92 \angle -7.16^\circ$$

$$I = \frac{V}{R}$$

$$= \frac{10 \angle 0}{100 - 795.77j}$$

$$I = 0.012 \angle 82.83^\circ$$

$$I = 0.00155 + 0.012j$$

$$F = 50 \text{ Hz}$$

$$Z = -159.15j$$

$$V = \frac{-159.15j}{100 - 159.15j} \cdot 10 \angle 0$$

$$I = \frac{10 \angle 0}{100 - 159.15j}$$

$$I = 0.028 + 0.04j$$

$$I = 0.053 \angle 57.85^\circ$$

$$V = 7.169 - 4.50j$$

$$V = 8.467 \angle -32.14^\circ$$

$$F = 100 \text{ Hz}$$

$$Z = -79.57j$$

$$V = \frac{-79.57j}{100 - 79.57j} \cdot 10 \angle 0$$

$$I = \frac{10 \angle 0}{100 - 79.57j}$$

$$I = 0.078 \angle 38.50^\circ$$

$$I = 0.061 + 0.048j$$

$$V = -3.87 + 4.87j$$

$$V = 6.22 \angle -51.49^\circ$$

$$F = 500 \text{ Hz}$$

$$0.07$$

$$Z = -15.92j$$

$$V = \frac{-15.92j}{100 - 15.92j} \cdot 10 \angle 0$$

$$V = 0.247 - 1.552j$$

$$V = 1.57 \angle -80.95^\circ$$

$$F = 1000 \text{ Hz}$$

$$Z = -7.96j$$

$$V = \frac{-7.96j}{100 - 7.96j} \cdot 10 \angle 0$$

$$V = 0.063 - 0.79j$$

$$V = 0.7934 \angle -85.44^\circ$$

$$I = \frac{10 \angle 0}{100 - 7.96j} = 0.099 \angle 4.55^\circ$$

VERNAZA

$$I = \frac{10 \angle 0}{100 - 15.92j} = 0.097 + 0.015j$$

$$= 0.098 \angle 4.04^\circ$$

$$0.07$$

$$0.05$$


$$0.03$$

$$0.0$$

$$0$$



## Case 2

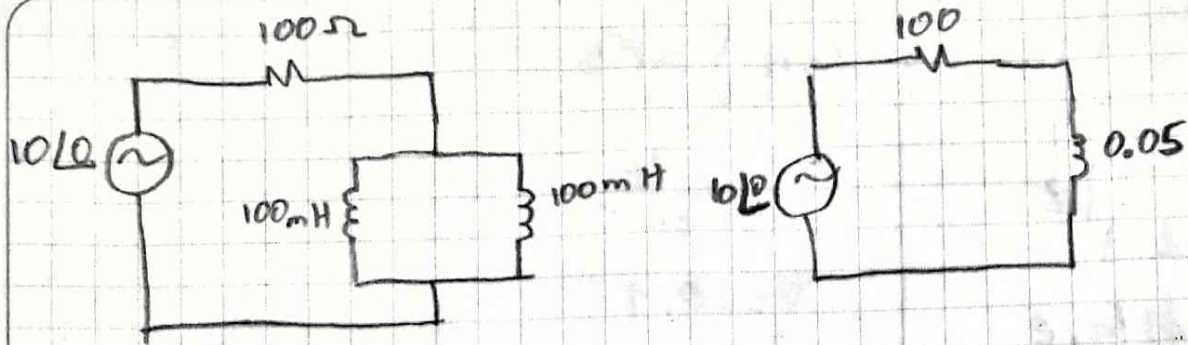

F: 0                      W

10

50

100

500

1000

$$m \rightarrow j\omega L = j\omega L$$

$$F=0 \quad \omega=0 \quad = j0(0.05)$$

$$F=10 \quad \omega=2\pi F$$

$$\omega=20\pi$$

$$= j\omega L$$

$$= j(20\pi)(0.05) = \pi j$$

$$F=50 \quad \omega=100\pi$$

$$= j\omega L$$

$$= j(100\pi)(0.05) = 15.707j$$

$$F=100 \quad \omega=200\pi$$

$$= j\omega L$$

$$= j(200\pi)(0.05) = 31.42j$$

$$F=500 \quad \omega=1000\pi$$

$$= j\omega L$$

$$= j(1000\pi)(0.05)j$$

$$= 157.079j$$


$$F=1000 \quad \omega=2000\pi$$

$$= j\omega L$$

$$= j(2000\pi)(0.05)j$$

$$= 314.159j$$



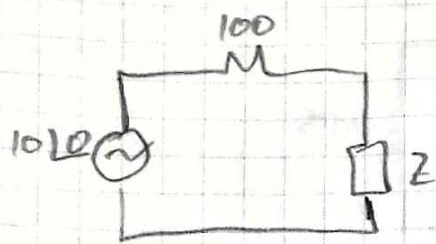

Divisor de voltaje

$$F=0 \quad Z=0$$

$$V=0$$

$$F=10 \quad Z=\pi j$$

$$V = \frac{\pi j}{100 + \pi j} \cdot 10 \angle 0$$

$$V = 0.00985 + 0.3138j$$

$$V = 0.314 \angle 88.20^\circ$$

$$F=50 \quad Z=15.707j$$

$$V = \frac{15.707j}{100 + 15.707j} \cdot 10 \angle 0$$

$$V = 0.24 + 1.53j$$

$$V = 1.551 \angle 81.07^\circ$$

$$F=100 \quad Z=31.42j$$

$$V = \frac{31.42j}{100 + 31.42j} \cdot 10 \angle 0$$

$$V = 0.89 + 2.85j$$

$$V = 2.99 \angle 72.55^\circ$$

$$F=500 \quad Z=157.079j$$

$$V = \frac{157.079j}{100 + 157.079j} \cdot 10 \angle 0$$

$$V = 8.43 \angle 32.48^\circ$$

$$V = 7.11 + 4.53j$$

$$I_{\text{VERNA}} = \frac{10 \angle 0}{100 + 157.079j} = 0.053 \angle -57.51^\circ$$

$$\text{Capacitance} = \frac{1}{2\pi C}$$

$$\text{inductor} = X = \omega L$$

$$\text{Con } F=0$$

$$I = \frac{10 \angle 0}{100 + 0}$$

$$I = 0.1$$

$$I = \frac{10 \angle 0}{100 + \pi j}$$

$$I = 0.099 \angle -1.79^\circ$$

$$I = \frac{10 \angle 0}{100 + 15.707j}$$

$$I = 0.0987 \angle -8.92^\circ$$

$$I = \frac{10 \angle 0}{100 + 31.42j}$$

$$I = 0.095 \angle -17.44^\circ$$

$$F=1000 \quad Z=314.159j$$

$$V = \frac{314.159j}{100 + 314.159j} \cdot 10 \angle 0$$

$$V = 9.08 + 2.89j$$

$$V = 9.52 \angle 17.65^\circ$$

$$I = \frac{10 \angle 0}{100 + 314.159j} = 0.03 \angle -72.34^\circ$$